

Základným predpokladom projekčnej činnosti je znalosť elektroinštalačných značiek. V tabuľkách je uvedený prehľad najdôležitejších značiek, ktoré sa používajú v pôdorysných situačných schémach.

#### Značky pre schémy – elektrické siete a vedenia



Číslo	Značka	Názov
1	<u> </u>	Podzemné vedenie
2	3	Vedenie pod vodou
3	<del></del>	Vonkajšie vedenie na podperách
4	0	Káblový kanál, elektroinštalačná rúrka
5	ර	Príklad: Trasa so šiestimi káblovými kanálmi
6		Vedenie so vstupným otvorom umožňujúcim vstup do spojovacej komory
7	<del>-</del>	Vedenie so spojkou uloženou v zemi
8	1 8	Stúpacie vedenie nahor alebo zhora
9	18	Stúpacie vedenie nadol alebo zdola
10	JAJA JA	Stúpacie vedenie s vyznačením smeru
11	† †	Odbočenie v škatuli



Počet káblových kanálov, prierez alebo iné údaje (napr. počet vložených káblov) pri značke 4 môžu byť uvedené nad čiarou znázorňujúcou káblový kanál. Príkladom je značka 5. Stúpacie vedenia (značky 8 až 10) predstavujú zvislé vedenia, ktoré pri kreslení na pôdorysy prechádzajú z jedného podlažia na druhé. Pri preložení schém týchto podlaží na seba by mal byť bod stúpacieho vedenia na totožnom mieste. Šípka ukazuje smer toku energie. Kombinácia smerov na značke 10 môže vyjadrovať vetvenie stúpacieho vedenia na danom podlaží (prvé dve značky) alebo prechádzanie stúpacieho vedenia cez dané podlažie (ďalšie dve značky). Značka 11 vyjadruje odbočenie vedenia v inštalačnej škatuli. Tu je potrebné upozorniť, že bod spojenia vyjadrený krúžkom nie je symbolom vodivého spojenia, ale v podstate inštalačnou škatuľou (značka 51), kde toto vodivé spojenie môže byť realizované.

Plná čiara (značka 12) sa zvyčajne používa pre svetelné obvody. Ak však vo výkrese prevláda iné vedenie (napr. pre motory), možno toto prevládajúce vedenie kresliť značkou 12. Vedenia pre svetelné obvody možno potom odlíšiť popisom alebo farebne.



#### Značky pre schémy – silnoprúdové vedenia

Číslo	Značka	Názov
12		Vedenie pre svetelné obvody
13		Vedenie pre zásuvkové obvody
14		Ochranné vedenie
15		Vedenie pre ovládanie, meranie a signalizáciu
16		Vedenie pre motory
17		Vedenie pre núdzové osvetlenie

Značku 19 možno kresliť aj od ruky. Pri kreslení dlhého vedenia sa ohyb kreslí na začiatku, na konci a na vhodných miestach v priebehu vedenia. Značky 20 až 29 sa kreslia len vtedy, ak je nutné odlíšiť tento druh uloženia od základného uloženia na výkrese. Pri dlhších vedeniach sa značky kreslia nad vedenie na vhodných miestach v priebehu vedenia. Základné uloženie možno špecifikovať v časti "Poznámky" na výkrese.



#### Značky pre schémy – uloženie a vývody silnoprúdových vedení

Číslo	Značka	Názov
18		Pevné vedenie
19	<b>\</b>	Pohyblivé vedenie
20	$\overline{}$	Vedenie na izolátoroch
21		Vedenie v rúrkach
22		Vedenie pod povrchom (pod omietkou)



23		Vedenie na povrchu (na omietke)
24	<del>/77</del>	Vedenie v omietke
25	<del></del>	Vedenie na káblovom rošte
26	XXX	Vedenie pod podlahou
27	<del></del>	Vedenie v podlahe
28		Vedenie v podlahovej lište
29	<del></del>	Vedenie v káblovom kanáli
30	<del></del>	Vedenie určené k demontáži
31		Prázdna rúrka pre dodatočné prevlečenie vodičov
32	<del></del>	Dvojitý vývod
33	$\overline{}$	Trojitý vývod

# Značky pre schémy – označenie a počet vedení a vodičov



Číslo	Značka	Názov
34	<del></del>	Jednovodičové vedenie
35	<del>//</del>	Dvojvodičové vedenie
36	<del></del>	Trojvodičové vedenie
37	<u></u>	n - vodičové vedenie
38		Neutrálny vodič N
39	<del></del>	Ochranný vodič PE
40		Nulovací vodič PEN



41	<del>/////</del>	Príklad: 3+PE+N
42		Viacnásobné vedenie vyjadrené hrúbkou čiary
43	In	n - násobné (paralelné) vedenie
44	CYKY 3C x 1,5 CYKY 3C x 2,5 CYKY 3C x 1,5 CYKY 3C x 1,5	Príklad: Viacnásobné vedenie vyjadrené hrúbkou čiary
45	3 5	<b>Príklad:</b> Odbočenie z viacnásobného vedenia s vyznačením smeru

Značky 32 a 33 predstavujú prázdne ukončenie vedenia bez pripojeného spotrebiča. Tieto značky sa v prevažnej miere používajú pre svetelné vývody, kde sa predpokladá dodatočné pripojenie bytových svietidiel. Ich voľba je ponechaná na užívateľovi a jeho riešení interiéru. Takýto vývod sa potom v praxi ukončuje svorkovnicou, prípadne aj s hákom pre zavesenie svietidla. Značka 33 sa používa pre lustre s dvomi samostatne ovládanými skupinami svetelných zdrojov.

Značky 34 až 41 vyjadrujú počet a druh vodičov vo vedeniach. Rozdiel medzi n-vodičovým (značka 37) a n-násobným (značka 43) vedením je v tom, že n-násobné vedenie vyjadruje počet vedení rovnakého druhu. Viacnásobné vedenie nerovnakého druhu možno združiť do jednej symbolickej čiary väčšej hrúbky. Zväzok vedení sa kreslí minimálne trojnásobnou hrúbkou čiary, než majú jednotlivé vedenia. Tak sa schéma sprehľadňuje najmä pri dlhších úsekoch.



#### Značky pre schémy – rozvodné zariadenia

Číslo	Značka	Názov
46	alebo —	Prípojková skriňa
47		Rozvodné zariadenie - všeobecná značka
48		Nechránený silnoprúdový rozvádzač

49		Chránený silnoprúdový rozvádzač
50	SS10]	Drobná rozvodná skrinka
51	0	Inštalačná škatuľa – všeobecná značka alebo kruhová
52		Inštalačná škatuľa štvorcová

Značky pre **vedenia možno kombinovať**, napríklad svetelný obvod sústavy TN-S uložený pod omietkou by mohol byť kombináciou značiek 12, 18, 21, 34, 38 a 39.

Pre **jednofázové zásuvky** sa obyčajne používajú značky 53 a 54. Pre **trojfázovú zásuvku** sa používa značka 57, prípadne obdobná značka s označením 3N + PE pre päťkolíkovú zásuvku. Pri značke trojfázovej zásuvky môže byť uvedený údaj o menovitom prúde. Značky 58 až 64 sa používajú ojedinele v tých prípadoch, keď projektant chce explicitne vyjadriť druh zásuvky. Napríklad značku 60 možno použiť pre zásuvku v kúpeľni pre holiaci strojček. Alternatívny spôsob vyjadrenia druhu špeciálnych zásuviek je slovný opis v časti "Poznámky" na výkrese.

Značky pre **spínače** rozlišujú druh radenia. Značka 77 predstavuje dva spínače na spoločnom spodku. Bežné sú kombinácie 6+1 (predtým radenie 5A) a 6+6 (predtým radenie 5B). Ak sú spínače vybavené signálnou tlejivkou, používajú sa značky 79 a 80. Značka 80 sa tiež nazýva **sporákovou kombináciou**, pretože jej najčastejšia aplikácia sa týka vypínania sporáka ako pevne pripojeného spotrebiča.

Značky 81 až 94 predstavujú **spínače ovládané ináč ako ručným stlačením**. Značka 88 sa používa pre stmievače osvetlenia alebo aj ináč napäťovo regulovaný výstup. Značka 89 predstavuje termostat pre reguláciu elektrického alebo elektricky riadeného vykurovania.

Značky pre **spínacie a istiace prístroje** sú značkami pre situačné výkresy. V obvodových alebo zapojovacích schémach sa používajú iné značky.

## Značky pre schémy – zásuvky a vidlice



Číslo	Značka	Názov
53	<b>Y</b>	Zásuvka - všeobecná značka
54	<b>)</b>	Dvojitá zásuvka
55	3	Trojitá zásuvka, tri zásuvky vedľa seba
56		Trojitá zásuvka, tri zásuvky vedľa seba

Diel 4 🏻 🕻 Značky pre schémy elek



57	3 PEN	Trojfázová zásuvka s vyznačenými pólmi
58	~~	Zásuvka so spínačom
59	—К	Zásuvka s ochranným kontaktom
60	$-\alpha$	Zásuvka s oddeľovacím transformátorom 6)
61	<del></del> 6	Zásuvka s nezámennými kontaktmi
62	<u> </u>	Chránená zásuvka s viečkom
63	<b>—</b> €	Zásuvka s panelovou krabicou
64	<u>~</u> (	Blokovaná zásuvka so spínačom
65	<b>~</b> □	Vidlica – všeobecná značka
66	<b>→</b>	Vidlica s ochranným kontaktom
67	~- <del>\</del>	Vidlica s n pólmi
68	\ <del></del>	Zásuvkové spojenie v pracovnej polohe



# **Značky pre schémy** – spínače

Číslo	Značka	Názov
69	6	Spínač - všeobecná značka
70	ó	Jednopólový spínač, radenie 1
71	Ś	Dvojpólový spínač, radenie 2
72	O*	Trojpólový spínač, radenie 3
73	Oth	Štvorpólový spínač, radenie 03
74	ý	Striedavý prepínač, radenie 6



75	~	Sériový prepínač, radenie 5
76	8	Skupinový prepínač, radenie 4
77	<b>&gt;</b>	Sériový striedavý prepínač, radenie 5A, 5B
78	$\propto$	Krížový prepínač, radenie 7
79	⊗^	Jednopólový vypínač so signálkou, radenie 1S
80	⊗ <sup>r</sup> r	Trojpólový vypínač so signálkou, radenie 3S
81	<b>o</b> ↑	Ťahový spínač
82	<b>♂</b>	Odstredivý spínač
83	8	Diaľkovo ovládaný spínač alebo servokontakt
84	8	Plavákový spínač
85	o^	Koncový spínač
86	8	Časový spínač
87	o^î	Spínač s časovým obmedzením
88	8	Vypínač s reguláciou napätia
89	8	Termostat (teplotný spínač)
90	<b>∞</b>	Termostat – staršia značka

Diel 4 🛘 Značky pre schémy elektroinštalácií



91		Tlakový spínač
92	<i>?</i>	Tlakový spínač – staršia značka
93	8	Programový spínač
94	~~	Nožný vypínač



## Značky pre schémy – spínacie a istiace prístroje

	Značka	Názov
95	<b>©</b> **	Prepínač hviezda / trojuholník
96	NO.	Reverzačný prepínač s nulovou polohou
97	ď	Istič – všeobecná značka
98		Istič trojpólový
99		Stykač – všeobecná značka
100		Stykač trojpólový

Značky 101 až 105 sa používajú pre **skrinky s rôznym počtom tlačidiel a signálok**. Vyskytujú sa bežne v priemyselných prevádzkach, ale napr. aj v garáži (ovládanie garážových dverí), technických miestnostiach a pod.



#### Značky pre schémy – tlačidlá a signálky

Číslo	Značka	Názov
101	0	Ovládacie tlačidlo
102	8	Ovládacie dvojtlačidlo
103	000	Ovládacie trojtlačidlo



104	·•×	Dvojtlačidlo so signálkou
105	oooX	Trojtlačidlo so signálkou
106	<u>⊗</u>	Svetelný nápis (napr. reklamný)
107	<b>⊗</b> r	Návestné tablo s n signálkami

Základnou značkou **svietidla** je značka 108. Značka vyjadruje svietidlo, ktoré z tohto dôvodu musí byť typizované; v opačnom prípade sa kreslí značka 32 (dvojitý vývod). Pokiaľ však projektant navrhuje na osvetlenie svietidlá žiarivkové alebo výbojkové, používa príslušné značky pre svietidlá; značka 108 sa bežne používa iba pre žiarovkové svietidlo.

#### Značky pre schémy – svietidlá



Číslo	Značka	Názov
108	<del>×</del>	Žiarovkové svietidlo, všeobecná značka
109	$\times \vdash$	Žiarovkové svietidlo nástenné
110	<b>×</b> —	Poplašné svietidlo
111	<b>X</b>	Svietidlo pre núdzové osvetlenie
112	$\leftarrow$	Svietidlo so spínačom
113	<b>—</b>	Žiarivkové svietidlo - všeob. značka a jednotrubicové
114		Žiarivkové svietidlo dvojtrubicové
115		Žiarivkové svietidlo trojtrubicové
116	<del>-×</del> -	Kombinované svietidlo pre žiarovky a žiarivky
117	$lackbox{0}$	Výbojkové svietidlo
118	<b>—</b> (×	Svetlomet žiarovkový
119	<b>—</b> @	Svetlomet výbojkový



**Pevne pripojené spotrebiče** sa označujú značkami 120 - 124 a 131 – 132. Všeobecná značka tepelného spotrebiča (značka 121) sa bežne používa napr. aj pre sporák. Značky 125 až 130 sa používajú často ako popisné značky v situačných schémach (napr. pri zásuvkách, ktoré sú pre ne určené) alebo v jednopólovej schéme rozvodnice nad príslušný vývod, lebo tieto spotrebiče sú väčšinou (okrem sporáka) prenosné s pripojením na zásuvky a patria do zásuvkových



#### Značky pre schémy – spotrebiče

Číslo	Značka	Názov
120		Spotrebič – všeobecná značka
121		Tepelný spotrebič - všeobecná značka
122	МШШШ	Akumulačné kachle
123	<b>−</b> (≡	Infražiarič
124		Ohrievač vody (bojler)
125	88	Elektrický sporák
126	M	Umývačka riadu
127		Pračka
128	<b>≈</b>	Mikrovlnná rúra
129	* ***	Kombinovaná chladnička/mraznička
130	<b>∞</b>	Sušička
131	M	Motor
132	D-1	Ventilátor

Značky pre **zdroje, napájače a podobné elektrické zariadenia** sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.



## Značky pre schémy – zdroje



Číslo	Značka	Názov
133	G	Generátor
134	(SK)	Synchrónny kompenzátor
135	$\infty$	Transformátor
136		Usmerňovač
137	<b>-</b>	Batéria
138	<b>D</b>	Zosilňovač
139		Spúšťač
140		Menič
141	ΗH	Kondenzátorová batéria

**Slaboprúdové inštalácie** sa spravidla zakresľujú do výkresov vedno so silnoprúdovými rozvodmi, z dôvodu lepšej čitateľnosti a prehľadnosti (najmä pri zložitejších výkresoch) pre ne však možno vyčleniť aj samostatný výkres. Pre kreslenie slaboprúdovej inštalácie sa používajú nasledovné schematické značky.

## **Značky pre schémy** – slaboprúdové rozvody



Číslo	Značka	Názov
142	-	Vedenie pre telefón <b>Poznámka:</b> Ak prevláda vo výkrese iné vedenie (napr. pre rozhlas), môže sa toto vedenie kresliť značkou číslo 142. Potom vedenie pre telefón sa kreslí značkou číslo 146, prípadne sa odlíši popisom alebo farebne.
143	— · — · — · —	Vedenie pre požiarnu signalizáciu a bezpečnostné zriadenie
144		Vedenie pre elektrické hodinové zariadenia
145	·— — · — - ·	Vedenie pre návestné a signalizačné zariadenia

časť **3** diel



146	 Vedenie pre telefón vo výkrese, kde je použitá značka pre iné vedenia, alebo pre telefón vo výkrese silového zariadenia
147	 Vedenie pre rozhlas a televíziu
148	 Vedenie pre anténny rozvod
149	 Vedenie pre iné zariadenie



# Značky pre schémy – slaboprúdové zásuvky

	Značka	Názov
150		Zásuvka pre oznamovacie zariadenie - všeobecná značka  Poznámka: Určenie zariadenia pre ktoré bude zásuvka pre oznamovacie zariadenie slúžiť sa určí pomocou označenia:  TP - telefón  TV - televízia  M - mikrofón  TX - telex.  FM - frekvenčná modulácia  T - reproduktor
151	T	Anténna zásuvka - všeobecná značka
152		Anténna zásuvka koaxiálna



# Značky pre schémy – slaboprúdové zariadenia

	Značka	Názov
153	a	Mikrofón
154	Y	Anténa - všeobecná značka
155	$\bigcirc$	Domový hlasito hovoriaci telefón
156	$\odot$	Domový hlasito hovoriaci telefón so zvonkovým tlačidlom
157		Domový hlasito hovoriaci telefón s tlačidlovým tablom

158		Domáci telefónny prístroj nástenný s tlačidlom pre ovládanie
159	3	Elektrické hodiny (druhotné) Poznámka: Číslo udáva počet ciferníkov.
160		Časová ústredňa
161		Elektrický otvárač dverí (elektrický zámok)
162		Dorozumievacie zariadenie
163		Reproduktor
164		Rozhlasový prijímač
165		Televízny prijímač
166		Televízna kamera

Pre schému **bleskozvodnej sústavy** sa používajú značky podľa nasledujúcej tabuľky.

## Značky pre schémy bleskozvodnej sústavy



	Značka	Názov
167		Viditeľné vedenie bleskozvodu
168		Zakryté vedenie bleskozvodu
169		Zberná tyč alebo zakončenie zberného vedenia ako tyče
170	<b></b>	Vodivé spojenie – všeobecná značka
171		Odbočenie – všeobecná značka

Diel 4 🛘 Značky pre schémy elektroinštalácií



172	<del></del>	Krížové odbočenie – všeobecná značka
173	<u> </u>	Skúšobná svorka
174		Skúšobná svorka v skrinke na objekte
175	<b>—</b>	Skúšobná svorka v skrinke s ochranným poklopom umiestnenom v zemi
176	<b>→</b>	Bleskoistka (zvodič prepätia) – všeobecná značka
177		Zvodič prepätia – alternatívna značka
178	<b>→ ←</b>	Iskrište – všeobecná značka
179	<b>—</b>	Zvodič prepätia triedy B
180		Zvodič prepätia triedy C s varistorom
181	<u></u>	Uzemnenie, uzemňovač – všeobecná značka
182		Doskový uzemňovač
183		Tyčový uzemňovač
184	<b>×</b>	Lúčový uzemňovač

Pre **zvodiče prepätia** sa alternatívne používajú značky 177, 178 a niekedy aj 179 alebo 180. Značka 180 je značkou varistoru a používa sa teda len pre zvodič prepätia triedy C typu konštrukcie II. Pre typ konštrukcie I sa používa sériové zapojenie značiek 180 a 181 (v tomto poradí smerom k uzemneniu).